

2004年ハードウェア構成法期末試験の解説

石井 康雄*

平成 18 年 1 月 7 日

実は、あまり書くべき内容がなかったりしますが...

1 状態遷移図を書く

問題 1

5 ビットのシフトレジスタの第 4、第 5 ビットの出力を 2 入力 NAND ゲートに入れて、その出力をシフトレジスタの先頭に戻したときの出力波形を示してください。

回路自身は非常に単純なカウンタ回路です。問題は、それがどのような出力波形を持つかですね。

1.1 解法

カウンタ回路なので、いくつかの状態をめぐって初期状態に戻るはずですが、このようなループはいくつか存在することがあり、メジャーループ、マイナーループなどといいます。このループがいくつあるかを探します。

あとは、がんばって状態遷移図を書きましょう。最終的には図 1 のような遷移図がかけられるはずですが、なお、図中の数字は 2 進数での状態を示します。例えば 11 は 01011 を示し、左側が上位 bit となります。

遷移図が書けたら、あとは Loop の波形図を書くだけです。状態数 9 のメジャーループと状態数 3 のマイナーループの波形図を書けば、答えとなります。

2 ステートマシンを設計する

問題 2


FPGA の中で使われる SSRAM のあるアドレスのデータを読んで、+1 して、もとのアドレスに書き込むステートマシンを設計してください。+1 の作業に 1 クロックかかるとします。

添付、ALTERA SSRAM の 10P

2.1 解法

今回の問題はステートマシンの設計です。ポイントは SSRAM のデータシートを読むことでしょう。なお、ここに書くのはあくまで解答例です。仕様が満たせる設計は、ここに示した方法以外でもいくら

*yishii@is.s.u-tokyo.ac.jp

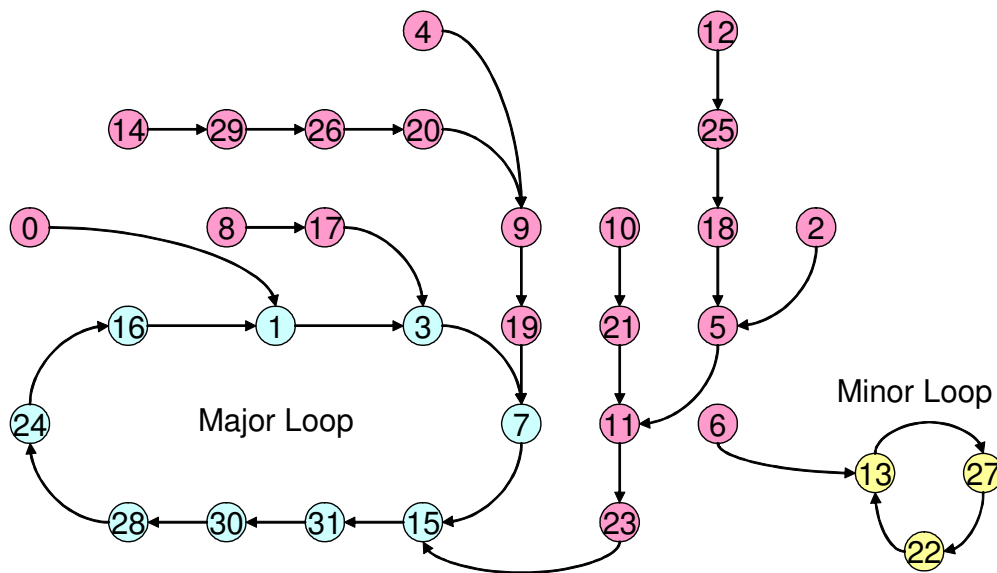

 


図 2: 状態遷移図

なお、後で先生に確認をしたところ、+1 処理と RAM からの READ が同じクロックでないことを期待していたとのことなので、Write と+1 は同じクロックにしても良いです。その場合には 3 状態になります。3 状態の場合にはレイテンシは 2 になります。

2.1.3 状態遷移図の作成

この 4 状態でステートマシンを組んだ場合の状態遷移を図にします。図 2 のようになります。Inc はこの回路への入力信号で、現在入力されているアドレスを+1 する必要がある場合に 1 になります。はじめのステート (Addr) で Inc が 1 になったときに同時に RAM へアドレスを入力し、次のステート (Read) で値を読み出します。3 番目のステート (+1) で読み出した値を+1 して、最後のステート (Write) で書き込みをします。

なお、ここでは Read、+1、Write のステートでは Inc を受け付けないという仕様になります。

2.1.4 回路の構成をする

あとは回路を実際に書きましょう。今回はシフトレジスタを利用して、ワンホット型のステートマシンを組むことにします。

さて、前節の議論からこの回路で保持すべき内容は書き込みのイネーブル信号ということになります。アドレスの制御もしても良いのですが、一度、ステートマシンが動作すると、自動的に Write まで進むのでシフトレジスタを構成して、アドレスに遅延を与れば十分です。

すると、ステートマシンで制御する信号は書き込み許可だけとなります。書き込み信号は Addr 状態の時にだけ受け付ける仕様なので、それ以外の時には自動的に 0 になるように適当な回路を挟みます。

今回の場合には、既に 1 がどこかにたっている場合には Addr 状態ではないので、0 にするといった処理で十分でしょう。色々言いましたが、回路にすると図 3 のようになります。

なお、図中ではクロックの信号を省略しています。そして、黄色の四角は D ラッチ (D-FF) をあらわします。単純な回路が構成できていることが分かります。

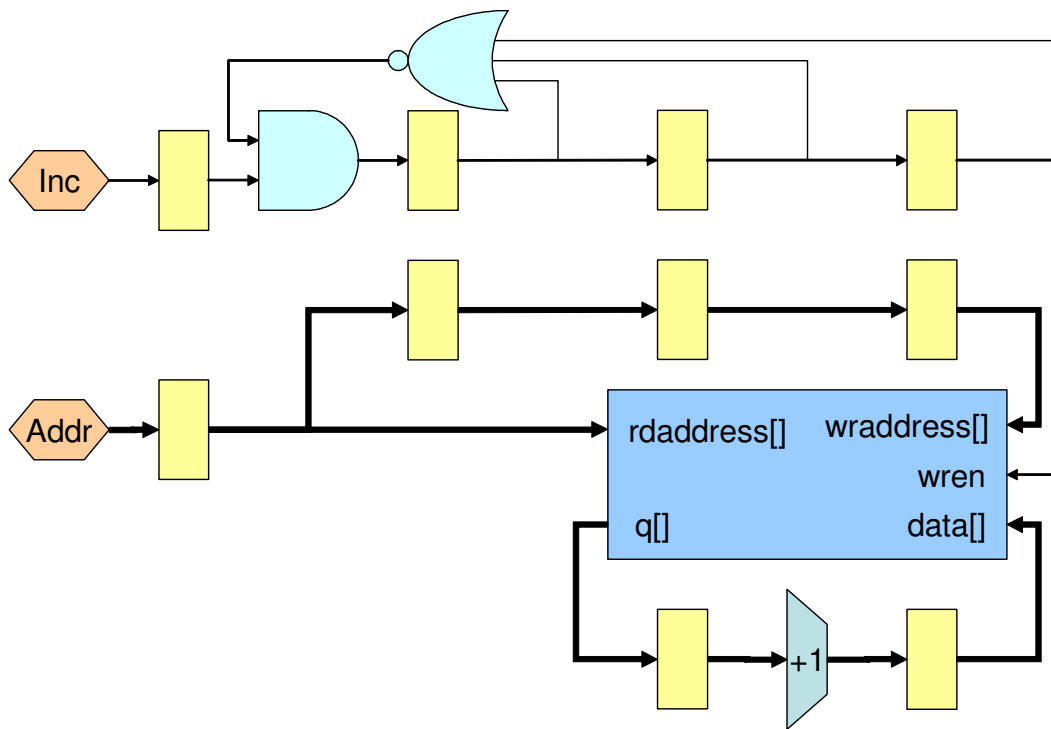


図 3: 解答例

2.1.5 高速化

前節までの内容が書ければ満点です。ここから先は芸術点(?)を狙った話をします。

前節で作った回路を高速化することを考えます。前節の回路ではRAMのReadポートとWriteポートが4クロックに一度しか利用されていません。これは非常にもったいないです。

全てのクロックで両方のポートが利用できるような構成に作り変えます。アイデアとしては、図4のような回路を構成することを考えます。この場合には、毎クロックRAMの両方のポートにアクセスできます。しかし、この構成では同一のアドレスが連続で来た場合に仕様を満たせなくなります。これは値を読み出した後に書き込みが行なわれることが原因でRAW(Read After Write)ハザードなどと呼ばれます。

この問題を解決した回路が図5です。連続したアドレスが来た場合でも大丈夫なようにForwardingという処理を行なっています。ForwardingはRAWハザードを解消する最も有力な手段の一つです。

回路としては、セレクタを挟む分、動作周波数が上がらなくなりますが、回路全体のスループットはおそらく2倍以上にはなるので高速化が果たせたことになります。

また、Readしたデータを直接セレクタに入力していますが、+1回路よりもセレクタの方が回路の遅延時間が短いため、仕様違反にはならないと判断しました。実際の設計ではCADの出力した遅延時間と要求される性能から最終的な回路構成を決める必要があります。

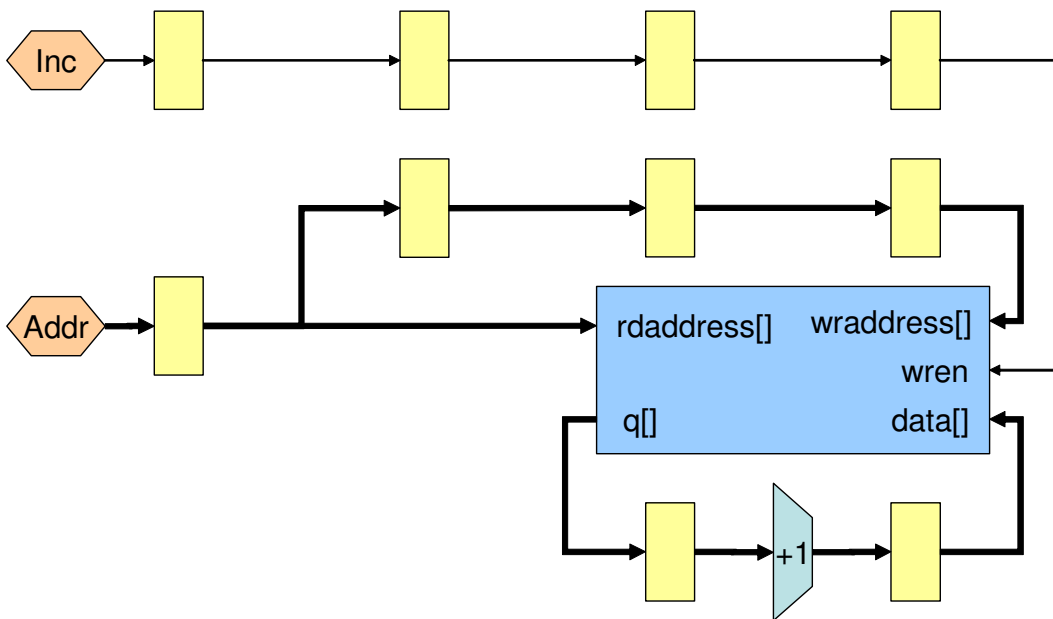


図 4: 高速化した不完全な回路

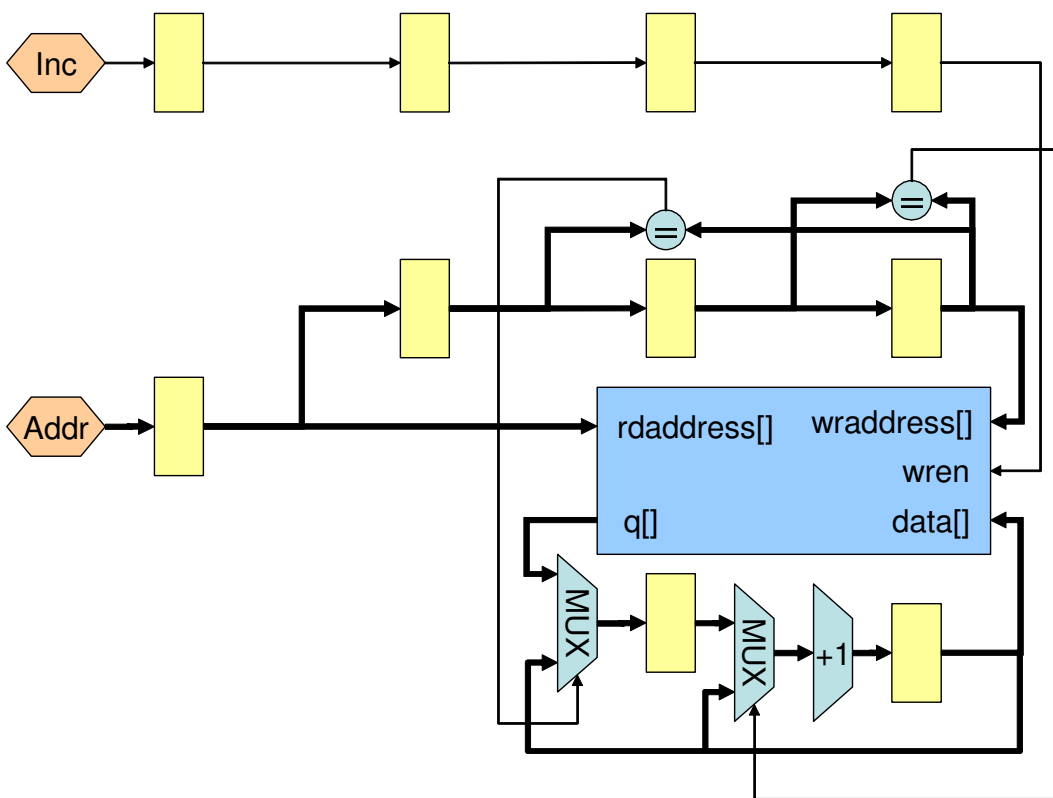


図 5: 高速化した回路